

中央造幣廠 107 年評價職位人員轉任分類職位甄選電路學科試卷

科目名稱	考試方式	考試時間	考試日期
電路學	筆試	90 分鐘	107.12.09

姓名：

- 試計算圖 1 電路中分支與節點數目？若  $i_x = 3A$  且 18V 電源提供 8A 電流，試求  $R_A$  之值及電壓  $v_x$  為若干？ (10%)
- 計算圖 2 電路中，流經  $3\Omega$  電阻之電流  $i_3$  及電壓  $v_x$ ？ (15%)

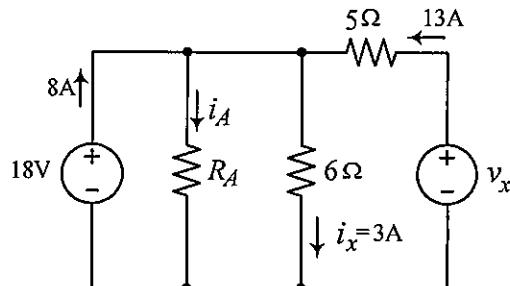


圖 1

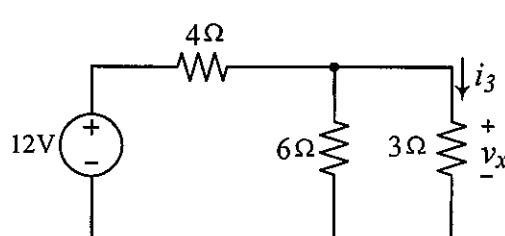


圖 2

- 試求圖 3 所示電路之電流  $i_I$  及電壓  $v_x$ ？另外 15A 電流源所提供之功率？ (15%)
- 決定圖 4 中電路之戴維寧等效。 (15%)

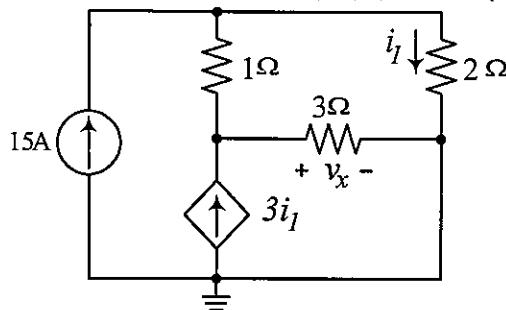


圖 3

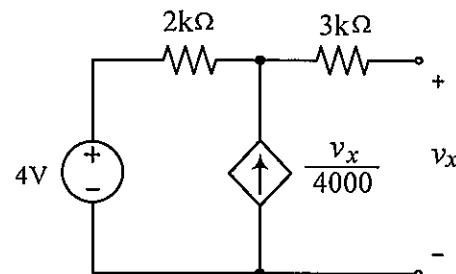


圖 4

- 利用串並聯組合，簡化圖 5 中的網路。 (10%)
- 求圖 6 電路中， $t = 200\mu s$  時電壓  $v$  之值。 (15%)

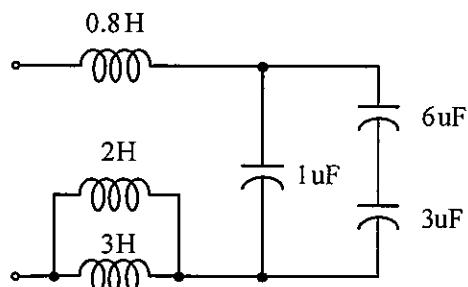


圖 5

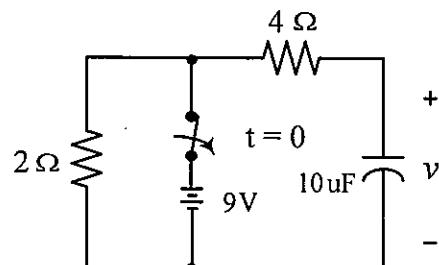


圖 6

- 一 RLC 並聯電路包含  $100\Omega$  之電阻，此電路之參數  $\alpha = 1000\text{ s}^{-1}$  及  $\omega_0 = 800\text{ s}^{-1}$ ，試求電容 C、電感 L、 $S_1$  及  $S_2$  之值為若干。 (10%)
- 試求每一個週期電壓的有效值 (10%)
  - $6\cos 25t \text{ v}$
  - $6\cos 25t + 4\sin(25t + 30^\circ) \text{ v}$
  - $6\cos 25t + 5\cos^2(25t) \text{ v}$
  - $6\cos 25t + 5\sin 30t + 4 \text{ v}$