

國立高雄海洋科技大學承辦臺灣港務股份有限公司 104 年度從業人員  
助理管理師/助理工程師、助理事務員/助理技術員甄試

### 專業科目試題

筆試科目：電力系統與電路學

甄選類科：06 電機 可使用電子計算機

題號	題目																								
1	<p>有三座火力發電廠，其以\$/h 為單位之燃料成本曲線分別為</p> $C_1 = 300 + 5.9P_1 + 0.01P_1^2$ $C_2 = 400 + 5.5P_2 + 0.05P_2^2$ $C_3 = 500 + 5.1P_3 + 0.03P_3^2$ <p>其中 <math>P_1</math>、<math>P_2</math> 與 <math>P_3</math> 之單位為 MW，並忽略輸電線損耗與發電機極限。當總和負載為 750 MW 時，試求以最佳調度方式所得單位為 \$/MWh 之發電總成本，以及 <math>P_1</math>、<math>P_2</math> 與 <math>P_3</math> 分別為多少 MW。(四捨五入至小數點第三位)</p> <p>配分：20 分</p>																								
2	<p>三個負載並聯接於 11.4 kV 三相電源。</p> <p>負載 1：電感性負載，50 kW 及 660 kvar。</p> <p>負載 2：電容性負載，240 kW，功率因數為 0.8。</p> <p>負載 3：電阻性負載，70 kW。</p> <p>一 Y 接電容器組與負載並聯，試求改善整體功率因數至 0.8 落後所需的以 <math>\mu F</math> 表示的每相電容值。</p> <p>配分：20 分</p>																								
3	<p>下圖所示為一電力系統之單線圖，其電抗資料係以共通基準值的標么值表示，如下表所示。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th><math>X^1</math></th> <th><math>X^2</math></th> <th><math>X^0</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>G_1</math></td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td><math>G_2</math></td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td><math>T_1</math></td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td><math>T_2</math></td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>線路 1-2</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>圖、電力系統單線圖。</p>	項目	$X^1$	$X^2$	$X^0$	$G_1$	0.10	0.10	0.05	$G_2$	0.10	0.10	0.05	$T_1$	0.20	0.20	0.20	$T_2$	0.20	0.20	0.20	線路 1-2	0.30	0.30	0.60
項目	$X^1$	$X^2$	$X^0$																						
$G_1$	0.10	0.10	0.05																						
$G_2$	0.10	0.10	0.05																						
$T_1$	0.20	0.20	0.20																						
$T_2$	0.20	0.20	0.20																						
線路 1-2	0.30	0.30	0.60																						

題號	題目
	<p>試針對以下問題進行計算，並以標么值表示：</p> <p>(1) 該系統於母線 1 所觀察之戴維寧正相序、負相序、零相序阻抗分別為何？(12%)</p> <p>(2) 直接三相故障發生在母線 1，其故障電流為何？(4%)</p> <p>(3) 直接單線對地故障發生在母線 1 的 <i>a</i> 相，其故障電流為何(四捨五入至小數點第 2 位)？(4%)</p>
	配分：20 分，第(1)題 12 分，第(2)、(3)題各 4 分。
4	<p>求下圖電路中 <math>t &gt; 0</math> 時之 <math>v(t)</math>，假設 <math>C = 1/300 F</math> 且</p> $v_s(t) = \begin{cases} 4 \text{ V} & t < 0 \\ 11\cos(5t - 90^\circ) \text{ V} & t > 0 \end{cases}$
	配分：20 分
5	<p>求下圖 <math>\pi</math> 形網路之 ABCD 參數。</p>
	配分：20 分