

# 台灣糖業股份有限公司 108 年度新進工員甄試試題

甄試類別【代碼】：電機 1【07712】、電機 2【07713】

專業科目：A. 基本電學、B. 電工機械


\*入場通知書編號：

注意：①作答前先檢查答案卡（卷），測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡（卷）作答者，不予計分。  
 ②本試卷一張雙面共 48 題【四選一單選選擇題 30 題，每題 1.6 分；複選題 16 題，每題 2 分；非選擇題 2 題，每題 10 分】，共 100 分。  
 ③第 1~15 題、第 24~38 題為單選題，請選出最適當答案；未作答者，不予計分。  
 ④第 16~23 題、第 39~46 題為複選題，每題至少有 2 個（含）以上應選之選項，各選項獨立判定，全對得 2 分，答錯 1 個選項者得 1 分，答錯 2 個選項（含）以上或所有選項均未作答者得 0 分。  
 ⑤選擇題限以 2B 鉛筆於答案卡上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
 ⑥非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，請參照答案卷所載注意事項，於各題指定作答區內作答，並標明題號及小題號。  
 ⑦請勿於答案卡（卷）上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。  
 ⑧本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝（錄）影、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。  
 ⑨答案卡（卷）務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

## 壹、專業科目 A. 基本電學
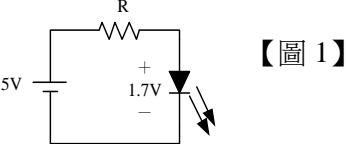
### 一、單選題

【2】1. 小明想要設計一 LED 電路，如【圖 1】所示。若 LED 的順向壓降為 1.7V，且小明想要讓 LED 的電流控制在 10mA，則限流電阻 R 應為多少？



- ① 220Ω      ② 330Ω      ③ 440Ω      ④ 1kΩ

【1】2. 某直流電動機，其工作電壓為 100V，滿載時電流為 10A，若全部損失為 200W，則此電動機之效率為多少？

- ① 0.8      ② 0.85      ③ 0.9      ④ 0.95

【3】3. 某電容器的規格為 100μF / 50V，若電容器兩端電壓穩定於 20V 時，請問此電容器所儲存的能量為何？

- ① 100mJ      ② 40mJ      ③ 20mJ      ④ 1mJ

【1】4. 下列何者為磁通密度的單位？

- ① 特斯拉(Tesla)      ② V/m      ③ 范伯(Wb)      ④ kg/cm<sup>2</sup>


【2】5. 【圖 5】為陶瓷電容，請問其電容量為多少法拉？



【圖 5】

- ① 1μF      ② 0.1μF      ③ 0.01μF      ④ 0.001μF

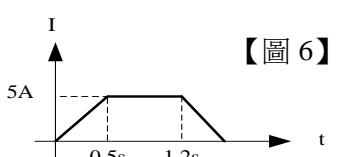【4】6. 有一線圈測得其電感量為 2H，今有一電流如【圖 6】所示通過此線圈，請問在 t=1sec 時，此線圈的感應電勢大小為何？



【圖 6】

- ① 20V      ② 10V      ③ 5V      ④ 0V

【3】7. 某電路之電壓方程式  $v(t) = 50\sin(377t + 30^\circ)$ 、電流方程式  $i(t) = 10\cos(377t - 30^\circ)$ ，請問此電路的特性為何？

- ① 純電容性電路      ② 純電阻電路      ③ RC 電路      ④ RL 電路


【2】8. 交流 RLC 串聯電路，當發生諧振時，品質因數 Q=10， $X_{LO}=20\Omega$ ，請問此電路之電阻 R=？

- ① 1Ω      ② 2Ω      ③ 100Ω      ④ 200Ω

【2】9. 某平衡三相 Y 接電源，相序為 A-B-C，若 B 相電壓為  $\bar{V}_B = 100\angle 30^\circ$  V，請問線電壓  $\bar{V}_{BC} = ?$

- ①  $\bar{V}_{BC} = 100\angle 60^\circ$  V      ②  $\bar{V}_{BC} = 100\sqrt{3}\angle 60^\circ$  V  
 ③  $\bar{V}_{BC} = 100\angle 30^\circ$  V      ④  $\bar{V}_{BC} = 100\sqrt{3}\angle 30^\circ$  V


【3】10. 如【圖 10】所示電路，試求  $R_{AB} = ?$

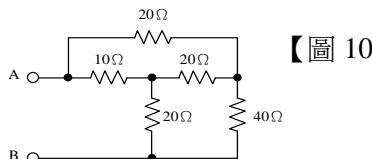

【圖 10】

- ① 10Ω      ② 15Ω      ③ 20Ω      ④ 25Ω

【3】11. 如【圖 11】所示電路，請問此電路的功率因數為何？

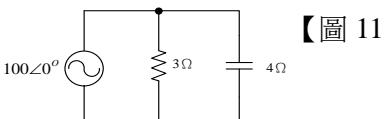


【圖 11】

- ① 0.8 滯後      ② 0.6 滯後      ③ 0.8 超前      ④ 0.6 超前

【1】12. 某負載之功率因數 PF 為 0.6 滯後，有效功率為 2.4kW，若想提高功率因數至 0.8 滯後，請問需要並聯多少虛功率的電容器？

- ① 1.4 kVAR      ② 1.6 kVAR      ③ 2 kVAR      ④ 2.4 kVAR

【2】13. 如【圖 13】所示電路，請問  $V_{AB} = ?$

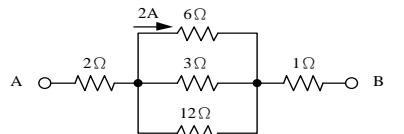


【圖 13】

- ① 24V      ② 33V      ③ 40V      ④ 54V

【3】14. 某螺旋管線圈匝數為 100 匝，測得其電感量為 10mH。若利用相同的材料，且截面積及長度皆不變之下，匝數增加為 400 匝，則此線圈的電感量變為多少？

- ① 40mH      ② 80mH      ③ 160mH      ④ 320mH

【1】15. 如【圖 15】所示電路，請問  $R = ?$

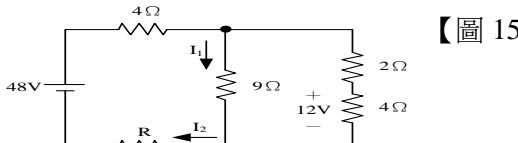

- ① 2Ω      ② 3Ω      ③ 4Ω      ④ 5Ω


### 二、複選題

【1,4】16. 下列敘述何者為串聯電路的特性？

- ① 串聯電路中，流經各元件的電流均相同  
 ③ 串聯電路中，總電阻值為各電阻之倒數和

- ② 串聯電路中，可使用分流定則  
 ④ 串聯電路中，總消耗功率為各元件之消耗功率之和


【1,2】17. 如【圖 17】所示電路，下列敘述何者正確？

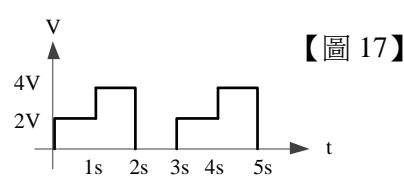

【圖 17】

- ① 週期為 3 秒      ② 效值為  $\sqrt{\frac{20}{3}}$  V      ③ 平均值為 3V      ④ 頻率為 3Hz

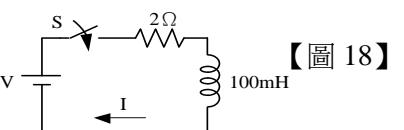【1,3,4】18. 如【圖 18】所示電路，假設電感器無任何儲能，則下列敘述何者正確？



- ① 開關 S 閉合瞬間，電感器視為開路  
 ③ 時間常數  $\tau = 50mS$


- ② 開關 S 閉合瞬間，電感器視為短路  
 ④ 經過 1S 之後，線路電流  $I=5A$

【2,3,4】19. 某交流電壓方程式  $v(t) = 100\sin(377t + 30^\circ)$  V，下列敘述何者正確？

- ① 最大值為  $100\sqrt{2}$  V      ② 效值為 70.7V      ③ 平均值為 63.6V      ④ 頻率為 60Hz

【請接續背面】

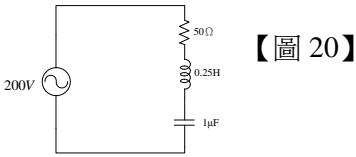
【1,3】20.如【圖 20】所示電路，當此電路發生諧振時，請問下列敘述何者正確？



【圖 20】


- ① 諧振頻率  $f_o = 318\text{Hz}$
- ② 品質因數  $Q = 20$
- ③ 諧振時，電感電壓  $V_{LO} = 2000\text{V}$
- ④ 頻寬  $BW = 15.9\text{Hz}$

【1,4】21.如【圖 21】所示電路，下列敘述何者正確？

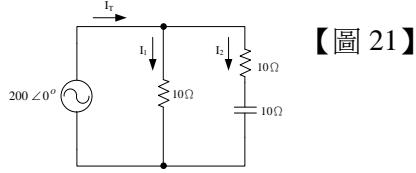


- ①  $I_1 = 20\text{A}$
- ②  $I_2 = 10\text{A}$
- ③  $I_T = 30\text{A}$
- ④  $P_T = 6\text{kW}$

【1,2,4】22.如【圖 22】所示電路，下列敘述何者正確？

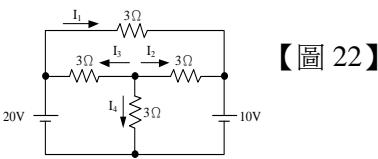

- ①  $I_1 = \frac{10}{3}\text{A}$
- ②  $I_2 = 0\text{A}$
- ③  $I_3 = \frac{10}{3}\text{A}$
- ④  $I_4 = \frac{10}{3}\text{A}$

【2,3】23.如【圖 23】所示為一多範圍電壓表，請問下列何者正確？

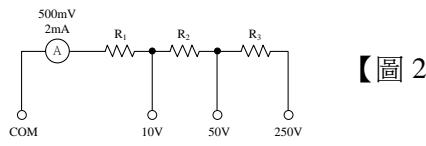

- ①  $R_1 = 5\text{kΩ}$
- ②  $R_2 = 20\text{kΩ}$
- ③  $R_3 = 100\text{kΩ}$
- ④  $R_4 = 10\text{kΩ}$

## 貳、專業科目 B. 電工機械

### 一、單選題

【1】24.一直流發電機，無載時端電壓為 220V，滿載端電壓為 200V，則電壓調整率為多少？

- ① 10%
- ② 15%
- ③ 20%
- ④ 25%

【3】25.一直流發電機輸出 4kW，於滿載運轉時，總損失為 1kW，則此時運轉效率為多少？

- ① 90%
- ② 85%
- ③ 80%
- ④ 75%

【1】26.三相感應電動機 6 極，220V，50Hz，若在額定負載下，滑差率（轉差率）為 6%，則電動機滿載時轉軸轉速為何？

- ① 940 rpm
- ② 950 rpm
- ③ 960 rpm
- ④ 1,000 rpm

【4】27.三相 Y 接同步發電機，額定線電壓為 380V，若開路特性試驗得：端電壓  $E_a = 220\text{V}$ ，激磁電流  $I_f = 0.92\text{A}$ ；若短路特性試驗得：短路電流  $I_s = 11\text{A}$ ， $I_f = 0.92\text{A}$ ，則發電機每相的同步阻抗約為多少？

- ① 7Ω
- ② 10Ω
- ③ 12.1Ω
- ④ 20Ω

【1】28.一部交流同步發電機並聯運轉時，若只調整激磁電流大小，下列敘述何者正確？

- ① 可以改變無效功率分配
- ② 可以改變有效功率分配
- ③ 可以改變發電機頻率
- ④ 可以改變發電機轉速

【2】29.某一變壓器，短路試驗的結果，求得百分比電阻壓降為 3%，百分比電抗壓降為 1.5%，當負載功率因數為 80% 滯後時，其電壓調整率為多少？

- ① 3%
- ② 3.3%
- ③ 6%
- ④ 6.6%

【2】30.有一 20kV/3.3kV、500kVA 之單相變壓器，滿載時銅損為 40kW，鐵損為 10kW，則效率最大時之負載為多少？

- ① 300kVA
- ② 250kVA
- ③ 200kVA
- ④ 125kVA

【2】31.一根長 50 公分帶有 20 安培的導線，置於磁通密度為 0.5 韋伯/平方公尺之磁場中，若導體放置的位置與磁場夾角為 53 度，則導體所受電磁力為多少？

- ① 5 牛頓
- ② 4 牛頓
- ③ 3 牛頓
- ④ 2 牛頓

【2】32.下列何種電動機可用改變輸入脈波頻率方式來進行轉速的控制？

- ① 步進電動機
- ② 線性脈波電動機
- ③ 直流伺服電動機
- ④ 蔽極式單相感應電動機

【2】33.三相 Y 接自電源取用 300kW，功率因數為 0.6 滯後，若欲將功率因數提高至 1，請問所需之同步調相機之容量為多少？

- ① 300kVA
- ② 400kVA
- ③ 450kVA
- ④ 500kVA


【4】34.三相感應電動機 4 極、60Hz、220V，滿載時轉子頻率為 12Hz，則氣隙功率與機械功率的比值為何？

- ① 0.98
- ② 1.04
- ③ 1.20
- ④ 1.25

【3】35.三相感應電動機 6 極、60Hz，若其滿載轉速為 1,100 rpm，請問其轉子頻率為多少？

- ① 60Hz
- ② 6Hz
- ③ 5Hz
- ④ 3Hz

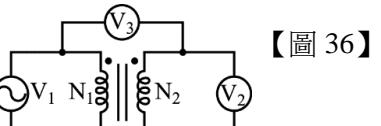【4】36.如【圖 36】中之變壓器的極性已知，且匝數比  $N_1 : N_2 = 2 : 1$ ，當  $V_1 = 110\text{V}$  時，交流電壓表  $V_2$  與  $V_3$  的讀值分別為多少？



- ① 55V, 165V
- ② 110V, -110V
- ③ 110V, 55V
- ④ 55V, 55V

【4】37.三相、4 極、60Hz 之繞線式轉子感應電動機，轉子每相電阻為  $1\Omega$ ，運轉於 1,500rpm 時產生最大轉矩，若此電動機要以最大轉矩起動，則轉子每相電路需外加多少電阻？

- ①  $1\Omega$
- ②  $3\Omega$
- ③  $4\Omega$
- ④  $5\Omega$

【1】38.三相感應電動機 6 極、50Hz、200V，滿載時轉差率為 0.05、轉矩為 30 牛頓—公尺，則電動機的滿載功率約為多少？

- ① 2,983W
- ② 2,912W
- ③ 2,835W
- ④ 2,750W

### 二、複選題

【2,4】39.有關直流電動機轉速控制的敘述，下列何者錯誤？

- ① 電樞電壓控制法是利用外加的電源電壓來控制轉速，電樞端電壓越大，轉速越快
- ② 串激式電動機的激磁場轉速控制法，是在串激磁場繞組串聯變阻器以控制轉速
- ③ 電樞電阻控制法是在電樞電路中串聯一可變電阻以調整轉速
- ④ 分激式電動機的激磁場轉速控制法，是在分激磁場並聯變阻器以控制轉速

【1,4】40.單相分相式感應電動機的定子繞組可以分為運轉繞組與啟動繞組，下列敘述何者正確？

- ① 運轉繞組線粗、匝數多
- ② 啟動繞組線粗、匝數少
- ③ 運轉繞組線細、匝數多
- ④ 啟動繞組線細、匝數少

【2,3,4】41.有關三相圓柱型轉子之同步電動機的輸出功率，設  $\delta$  為負載角，下列敘述何者正確？

- ① 輸出功率與  $\cos\delta$  成正比
- ② 輸出功率與線端電壓成正比
- ③ 輸出功率與線感應電勢成正比
- ④ 輸出功率與同步電抗成反比

【1,2,4】42.有關三相感應電動機的敘述，下列何者正確？

- ① 轉速越快，轉子電阻越小
- ② 轉速越慢，轉子頻率越大
- ③ 轉子電抗與轉速無關
- ④ 電動機的轉矩與轉速有關

【1,3,4】43.某 1kVA、200V/100V、50Hz 之變壓器，其高壓側做短路試驗之記錄如下： $P_{sc} = 100\text{W}$ 、 $I_{sc} = 5\text{A}$ 、 $V_{sc} = 25\text{V}$ ，則下列數據何者錯誤？

- ① 短路功因為 0.6
- ② 銅損為 100W
- ③ 一次側等值電阻為  $3\Omega$
- ④ 一次側等值電抗為  $4\Omega$

【2,3,4】44.一分激式直流發電機提供 5kW、100V 的負載，已知分激場電阻  $50\Omega$ ，電樞電阻  $0.2\Omega$ ，在不考慮電樞反應及電刷壓降下，下列敘述何者錯誤？

- ① 激磁電流 2A
- ② 電樞電流 48Ω
- ③ 負載電流 15A
- ④ 電樞感應電動勢 120V

【2,4】45.某三相、4 極、48 槽之交流電機，其線圈節距為  $\frac{7}{9}$ ，且採用分布繞組，下列何者正確？

- ① 分布因數  $K_d = \frac{\sin 30^\circ}{3 \sin 10^\circ}$
- ② 節距因數  $K_p = \cos 20^\circ$
- ③ 節距因數  $K_p = \sin 40^\circ$
- ④ 分布因數  $K_d = \frac{\sin 30^\circ}{4 \sin 7.5^\circ}$


【1,2,3】46.一直流電機在轉速 500 rpm 時之鐵損為 200 瓦特，在 1,000 rpm 時之鐵損為 500 瓦特，在磁通密度保持不變時，則下列敘述何者正確？

- ① 渦流損與轉速平方成正比
- ② 磁滯損與轉速成正比
- ③ 在 1,000 rpm 時之磁滯損為 300 瓦特
- ④ 在 500 rpm 時之渦流損為 150 瓦特

### 參、非選擇題二大題（每大題 10 分；計算題未列出計算過程者，不予計分）
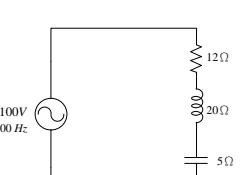
#### 第一題：

某交流 RLC 串聯電路，如下圖所示。當頻率為 100Hz 時， $R = 12\Omega$ 、 $X_L = 20\Omega$ 、 $X_C = 5\Omega$ ，請問：



(一) 此電路發生諧振時的頻率應為多少？【5 分】

(二) 當發生諧振時， $X_{LO} = ?$  【5 分】

#### 第二題：

直流分激式電動機，端電壓為 200V，電樞電阻為  $0.12\Omega$ ，滿載時電樞電流為 50A，轉速為 1,000rpm，試求：

- (一) 無載轉速  $n_0$ 。【5 分】
- (二) 速率調整率 SR%。【5 分】