臺灣港務公司 101 年儲備從業人員甄試試題

職位別/甄選類科【代碼】: 助理管理師/助理工程師/機電【C3012】 專業科目:1.應用力學、2.機械設計、3.電力系統(包括電路學)


*請填寫入場通知書編號:

- 注意:①作答前須檢查答案卷、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符,如有不同應立即請監試 人員處理,否則不予計分。
 - ②本試卷為一張雙面,共有六大題之非選擇題,各題配分均為25分,本科目滿分為150分。
 - ③非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採<u>橫式</u>作答,**不必抄題但須標示題號**,並請從答案卷內第一頁開始書寫,違反者該科酌予扣分。
 - ④請勿於答案卷書寫姓名、其他任何文字、編號或符號,違者該科以零分計算。
 - ⑤應考人得自備簡易型電子計算機應試(按鍵不得發出聲響);不得使用財務型或工程用計算機。若應考人測驗時於桌面上放置或使用不符規定之電子計算機,經勸阻無效,仍執意使用者,該科扣10分;計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
 - ⑥答案卷務必繳回,未繳回者該科以零分計算。

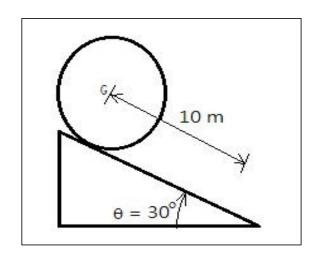題目一:

如下圖中,一個半徑 r、重量 W(質量 m)之圓球,由靜止狀態在一斜坡上釋放滾下,以下為計算球在斜坡滾下 10 m 時的速度之過程,請依下列過程作答:(已知球與斜坡間的靜摩擦係數為 $\mu_s = 0.15$, 而動摩擦係數為 $\mu_k = 0.12$, 重力加速度 g = 9.8 m/s²)


- (一)畫出球的自由分離圖(free body diagram)與動態圖(dynamic diagram),圖中需適當的標示出此時重量 W、斜坡垂直作用力 N、摩擦力 F、慣性力矩 la 及慣性力ma_G。(I 為質心之轉動慣量, a 及 a_G分別為角加速度及球心加速度)【5分】
- (\Box) 由力矩平衡方程式建立 g、 a_G 及 a 間的關係。【5 分】
- (三)假設球與斜坡間為靜摩擦,計算球心加速度 a_G、斜坡垂直作用力 N 及摩擦力 F 之值。【5分】
- (四)判斷上述假設合不合理?如不合理,則令球與斜坡間為動摩擦,重新計算球心加速度 a_G、斜坡垂直作用力 N 及摩擦力 F 之值。【5分】
- (五)由上面所求之資料,計算球在斜坡滾下10m時的速度。【5分】



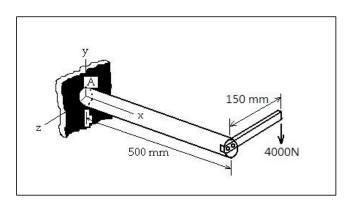題目二:

下圖中之實心圓棒直徑為 40 mm,受到如圖之支撐及負荷,其中 A 點為圓棒上與牆壁接觸面最上緣之點。

- (一) 圓棒與牆壁接觸面所受的剪力、扭力矩及彎力矩各為何?【10分】
- (二)上述剪力、扭力矩及彎力矩分別在 A 點造成之應力各為何?(以 MPa 為單位) 【10分】
- (三)綜合上述各種應力, A 點處所受之綜合最大主應力(principal stress)及最大剪應力 (shearing stress)各為何?(以 MPa 為單位)【5分】




題目三:

如圖所示之傳動軸,轉速固定為 900 rpm,功率為 5 kW,軸長度 L=300 mm,軸直徑 d=25 mm,兩端軸承處可視為簡支撐(simply-supported),中間承受靜態之徑向負載 P=3 kN。設軸材料之抗拉強度(ultimate tensile stress) S_{ul} =725 MPa,修正後之疲勞限(endurance limit) S_e =320 MPa,在此設計下,請求出:

- (一)軸上所承受之最大扭矩(torque)及彎矩(bending moment)分別是多少 N-mm? 【10分】
- (二)根據畸變能理論之等效應力(Distortion energy theory, $s_e = \sqrt{s^2 + 3t^2}$)及疲勞失效

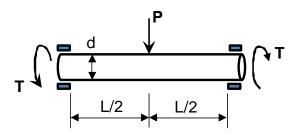之 Goodman 理論(
$$\frac{S_m}{S_{ut}} + \frac{S_a}{S_e} = \frac{1}{SF}$$
),安全係數 SF =?【15分】



【請接續背面】

題目四:

名詞解釋,請簡要說明下列名詞之具體意義或成因:


- (一)應力集中(stress concentration)。【5分】
- (二)零件之可靠度(reliability)。【5分】
- (三)殘留應力(residual stress)。【5分】
- (四)軸之臨界轉速(critical speed)。【5分】
- (五)螺旋壓縮彈簧之預置變形處理(set removal / presetting)。【5分】

題目五:

某三相平衡電力系統如下圖所示:

- (一)若負載側的線電壓為 440 V(有效值), 頻率為 60 Hz, 試求此三相負載的總視在功率、總實功率及總虛功率。【15 分】
- (二)同第(一)小題的條件,加入電容器接線如下圖,使系統的功率因數達到 1.0, 試求此電容抗 X_c 及電容值。【 10 分 】

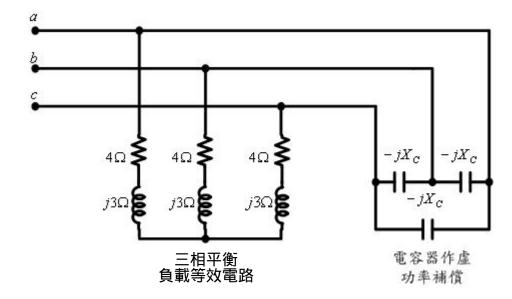【備註: $4+j3=5(0.8+j0.6)=5\angle36.9^{\circ}$ 】



題目六:

某單相供電系統如下圖所示,若單相負載電壓為 200 V(有效值)視在功率為 20 kVA、功率因數為 0.8 滯後、傳輸線的等效電抗 \hat{X}_i 為 j0.5 Ω 。試求:

- (-)負載電流 \hat{l}_{L} 。【5分】
- (二)傳輸線電抗的壓降 ŷ。【5分】
- (三) 電源側的電壓 \hat{E}_s 。【5分】
- (四)電源側提供實功率及虛功率。【10分】

【備註: $\cos^{-1}(0.8) = 36.9^{\circ}$, $1 \angle 36.9^{\circ} = 0.8 + j0.6$,相量的答案,只計算實數、虛數即可】

